



DV8 : Filtrage, Echantillonnage & Traitement numérique du signal



Exercice n°1 : Etude d'un filtre anti-repliement



On vous propose d'étudier le filtre passe bas anti-repliement proposé comme exemple d'application de l'amplificateur opérationnel OPA2735 dont le schéma est représenté sur la figure 1 suivante.

Q1 : Que signifie le terme anti-repliement ? Rappeler le théorème lié à l'échantillonnage des signaux.

Q2 : Rappeler la structure d'une chaîne de traitement numérique du signal.

Q3 : Le filtre passe bas est constitué d'un cellule de type Sallen&Key dont on rappelle le schéma et la fonction de transfert associée sur la figure 2. Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme d'une fonction de transfert passe bas du 2nd ordre dont vous exprimerez les paramètres caractéristiques m & ω₀ en fonction des éléments R1, R2, C1 et C2.

Q4 : Calculer les valeurs de m et f₀ en utilisant les valeurs du schéma de la figure 1.

Q5 : Calculer la fréquence de coupure du filtre RC passe bas qui se situe à l'entrée du montage de la figure 1.

Q6 : A partir des résultats précédents et des indications fournis ci-contre, justifier que le choix des composants permet d'obtenir une solution de filtrage passe bas avec une fonction d'approximation de Butterworth. Quelle est la fréquence de coupure du filtre et quel est son ordre ?

Q7 : Pour les filtres de Butterworth, l'expression du module est de la forme : où n désigne l'ordre du filtre et f_c la fréquence de coupure à -3dB.

$$|T(jf)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^{2n}}}$$

En sachant que la fréquence d'échantillonnage Fe est fixée à 8kHz déterminer l'atténuation du filtre anti-repliement pour la fréquence Fe/2.


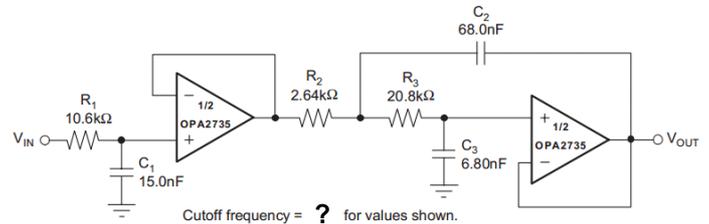


Figure 1 : Schéma filtre anti-repliement

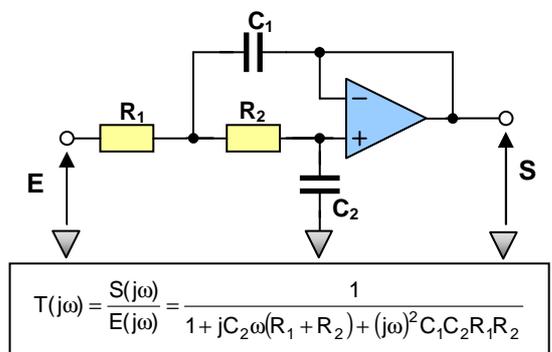

$$T(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{1}{1 + jC_2\omega(R_1 + R_2) + (j\omega)^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$$

Figure 2 : Filtre Sallen & Key passe bas

Ordre	Fonction de transfert
2	$\frac{1}{1 + 1,4142 \cdot \left(\frac{jf}{f_c}\right) + \left(\frac{jf}{f_c}\right)^2}$
3	$\frac{1}{1 + \left(\frac{jf}{f_c}\right) + \left(\frac{jf}{f_c}\right)^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{jf}{f_c}\right)}$
4	$\frac{1}{1 + 1,8477 \cdot \left(\frac{jf}{f_c}\right) + \left(\frac{jf}{f_c}\right)^2} \cdot \frac{1}{1 + 0,7653 \cdot \left(\frac{jf}{f_c}\right) + \left(\frac{jf}{f_c}\right)^2}$
5	$\frac{1}{1 + 1,618 \cdot \left(\frac{jf}{f_c}\right) + \left(\frac{jf}{f_c}\right)^2} \cdot \frac{1}{1 + 0,618 \cdot \left(\frac{jf}{f_c}\right) + \left(\frac{jf}{f_c}\right)^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{jf}{f_c}\right)}$

Tableau : Approximation de Butterworth



Exercice n°2 : Acquisition d'un signal de mesure pour un capteur




On s'intéresse au traitement numérique implanté dans un µC pour le traitement d'un signal de mesure en sortie de l'électronique de conditionnement (interface) d'un capteur. Le traitement numérique implanté dans le µC est :

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3]}{4}$$

Malgré l'utilisation d'une paire torsadée et un filtrage analogique présent sur l'interface on récupère un signal de mesure sous la forme : $V_{in} = V_0 + V_p \cdot \sin(2\pi \cdot f_p \cdot t)$ où $f_p=50\text{Hz}$ représente la composante fréquentielle de perturbation et V_p son amplitude. V_0 est la grandeur de mesure que l'on souhaite exploiter dans la suite du traitement effectué par le microcontrôleur. On fixe pour ce problème $V_0=1\text{V}$ et $V_p=100\text{mV}$.

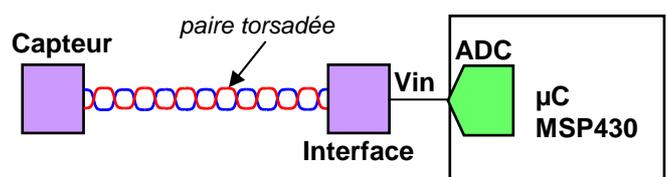
Q1 : Quelle peut-être l'origine de la perturbation se trouvant à $f_p=50\text{Hz}$?



Q2 : Représenter précisément le signal V_{in} au cours du temps sur une durée de 60ms et le signal échantillonné idéal $x[n]=V_{in}(t=n.T_e)$ correspondant en sachant que la fréquence d'échantillonnage est $F_e=200\text{Hz}$.


Q3 : à $t=0$ ($n=0$) on considère que les échantillons $x[-1]$, $x[-2]$ et $x[-3]$ sont nuls. Représenter alors le signal $y[n]$ à la sortie du traitement numérique sur la même durée qu'à la question précédente. Que peut-on dire du traitement numérique proposé ?

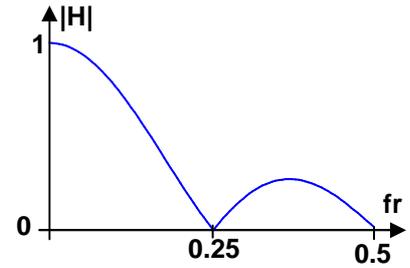Q4 : Le module du filtre numérique proposé ici est représenté sur la figure suivante en fonction de la fréquence. Que désigne la quantité f_r ? Compte tenu de la réponse de ce filtre, justifier le résultat précédent.



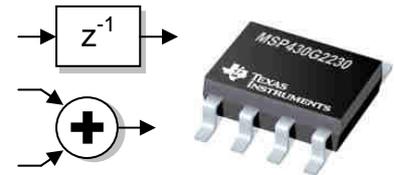Exercice n°3 : Etude d'un filtre numérique simple

On s'intéresse ici à un filtre passe bas numérique dont les valeurs des coefficients sont très simplifiées pour réduire les opérations de multiplications et donc le temps de calcul. Le traitement numérique implanté dans le μC est : $y[n] = \frac{x[n] + 2.x[n-1] + x[n-2]}{4}$



Q1 : Pour quelle raison une multiplication par 2 ou une division par 4 est une simple opération pour un microcontrôleur ?

Q2 : Exprimer la fonction de transfert de ce filtre numérique et montrer que $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{(1+z^{-1})^2}{4}$

Q3 : On vous rappelle que $z^{-1} = e^{-j\omega T_e} = \cos(\omega T_e) - j.\sin(\omega T_e)$. Montrer alors que le module de la fonction de transfert $|H(j\omega)|$ peut s'écrire sous la forme $|H(j\omega)| = \cos^2\left(\frac{\omega T_e}{2}\right)$

Q4 : Calculer les valeurs de $|H(j\omega)|$ pour $f=0$, $f=F_e/4$ et $f=F_e$. Justifier qu'il s'agit bien d'un filtre passe bas et déterminer la fréquence de coupure en fonction de F_e .

Exercice n°4 : Synthèse d'un filtre numérique

On vous propose de réaliser un filtre passe haut du 1er ordre en utilisant son équivalent analogique et la transformée bilinéaire. Pour effectuer le calcul de la fonction de transfert en z on utilise la transformation bilinéaire suivante en posant : $j\omega = \Omega \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ avec $\frac{\Omega}{\omega_c} = \frac{1}{\tan\left(\frac{\omega_c T_e}{2}\right)} = a$ afin d'obtenir une équivalence entre la

fréquence de coupure analogique et numérique.

Q1 : Rappeler la fonction de transfert d'un filtre passe haut du 1er ordre et de pulsation de coupure ω_c .

Q2 : En utilisant la transformée bilinéaire, exprimer la fonction de transfert en z .

Q3 : On désire réaliser un filtre passe haut dont la fréquence de coupure est $f_c=20\text{Hz}$ pour une fréquence d'échantillonnage $F_e=5\text{kHz}$. Ecrire un script Scilab permettant de tracer le module de la fonction de transfert pour une fréquence f variant entre 0 et $F_e/2$. Vérifier que la fréquence de coupure correspond bien à la valeur souhaitée.